

## Exercicio 1:


## Meio Somador

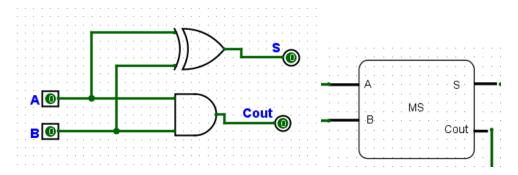

## Meio Subtrator

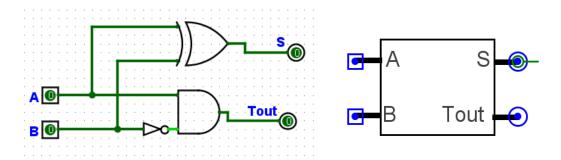



# Meio Somador e Subtrator pelo Mux/Demux

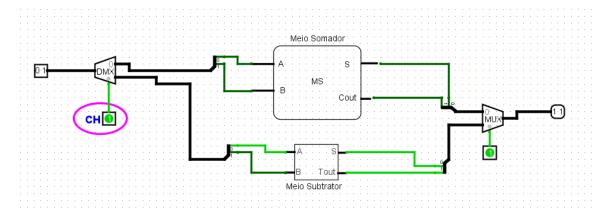


Exercicio 2


**Somador Completo** 

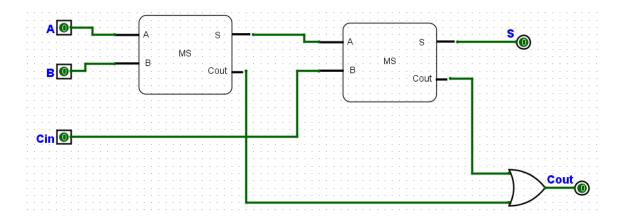

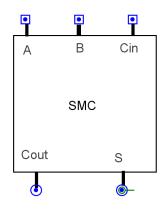

# **Subtrator Completo**

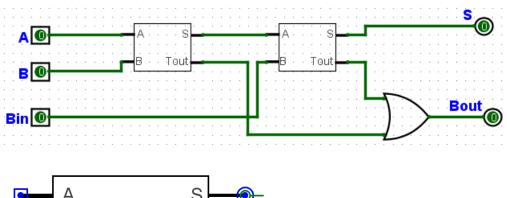

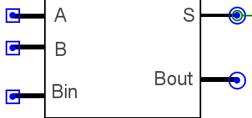

Meio Somador e Subtrator Completos pelo Mux/Demux

